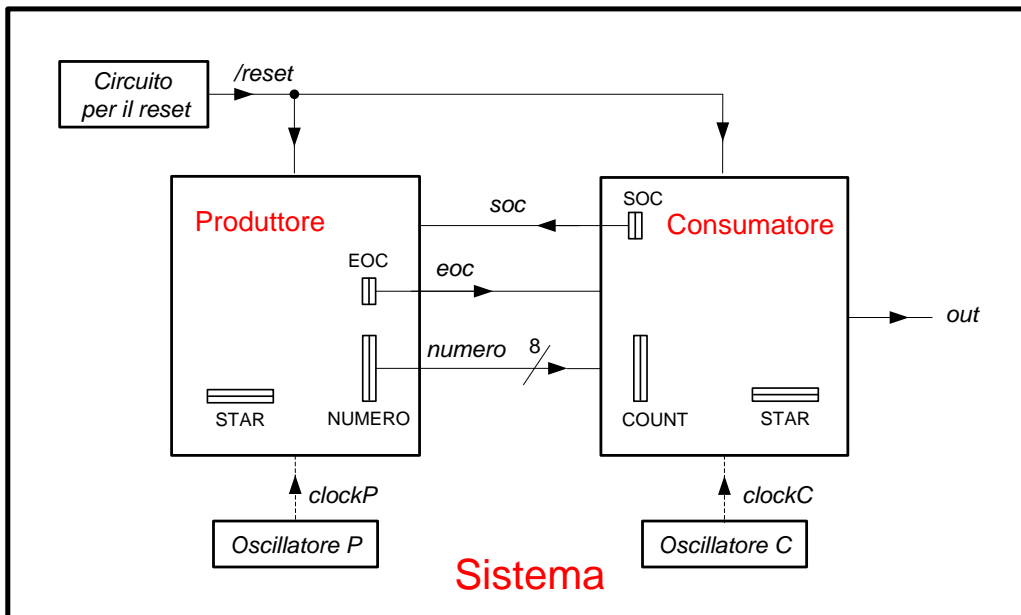


## Sistema con Produttore e Consumatore

handshake **soc\_** (start of computation), **eoc** (end of computation)



```

module Sistema;
// Terminazione forzata dopo 225 ns
initial begin #225 $stop; end
// Generatore del reset
reg reset_; initial begin reset_=0; #1 reset_=1; end
// Oscillatore per il clock del Produttore con periodo di 12 ns
reg clockP; initial clockP=0; always #6 clockP<=(!clockP);
// Oscillatore per il clock del Consumatore con periodo di 8 ns
reg clockC; initial clockC=0; always #4 clockC<=(!clockC);
// Collegamenti tra moduli
wire[7:0] numero;
wire soc,eoc;
// Variabile di uscita del Consumatore;
wire out;
// Moduli
Produttore PRO(soc,eoc,numero,clockP,reset_);
Consumatore CON(soc,eoc,numero,out,clockC,reset_);
endmodule

```

Lo **schema di evoluzione del Produttore** che useremo è molto semplice (ma non è il più efficiente)

1. Segnalazione di fine della computazione precedente e attesa della richiesta, da parte del Consumatore, di una nuova computazione.
2. Segnalazione di inizio della computazione e attesa della rimozione, da parte del Consumatore, della richiesta della computazione.
3. Computazione e Ritorno al punto 1.

Lo **schema di evoluzione del Consumatore** che useremo è molto semplice (ma non è il più efficiente)

1. Richiesta di nuova computazione e attesa che il Produttore segnali che ha capito e che sta per iniziare la computazione richiesta.
2. Rimozione della richiesta di computazione, attesa che il Produttore segnali di aver terminato la computazione e prelievo del risultato della computazione stessa.
3. Utilizzo del risultato della computazione e ritorno al punto 1.

```
// Produttore di numeri dispari ad 8 bit
module Produttore(soc,eoc,numero,clockP,reset_);
input      clockP,reset_;
input      soc;
output     eoc;
output [7:0] numero;
reg        EOC;      assign eoc=EOC;
reg [7:0]   NUMERO;   assign numero=NUMERO;
reg [1:0]   STAR;     parameter S0=0,S1=1,S2=2;

always @(reset_==0) begin EOC<=1; NUMERO<=255; STAR<=S0; end
always @(posedge clockP) if (reset_==1) #3
    casex(STAR)
        S0: begin EOC<=1; STAR<=(soc==1)?S1:S0; end
        S1: begin EOC<=0; STAR<=(soc==1)?S1:S2; end
        S2: begin NUMERO<=NUMERO+2; STAR<=S0; end
    endcase
endmodule
```

```
// Formatore di impulsi di durata, in periodi di clock, pari al numero ricevuto
module Consumatore(soc,eoc,numero,out,clockC,reset_);
input      clockC,reset_;
input      eoc;
output     soc;
input [7:0] numero;
output     out;
reg        SOC; assign soc=SOC;
reg        OUT; assign out=OUT;
reg [7:0]   COUNT;
reg [1:0]   STAR; parameter S0=0,S1=1,S2=2;

always @(reset_==0) #1 begin SOC<=0; OUT<=0; STAR<=S0; end
always @(posedge clockC) if (reset_==1) #3
    casex(STAR)
        S0: begin SOC<=1; OUT<=0; STAR<=(eoc==1)?S0:S1; end
        S1: begin SOC<=0; COUNT<=numero; STAR<=(eoc==0)?S1:S2; end
        S2: begin OUT<=1; COUNT<=COUNT-1; STAR<=(COUNT==1)?S0:S2; end
    endcase
endmodule
```

