

## Reti logiche - Prova scritta dell'8 Gennaio 2019

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_

### Esercizio 1


Sintetizzare, fino al livello delle porte logiche elementari:

- 1) una rete combinatoria che *raddoppia numeri naturali in base 6 su  $n$  cifre*. La rete ha in ingresso un numero in base 6 ad  $n$  cifre, e come uscite un numero in base 6 ad  $n$  cifre ed un *carry*, che vale 1 se il risultato dell'operazione non è rappresentabile su  $n$  cifre.
- 2) Una rete combinatoria che prende in ingresso un numero naturale in base 6 su  $n$  cifre e lo moltiplica per 72, producendo un'uscita su  $n+2$  cifre ed un carry che vale 1 se il risultato dell'operazione non è rappresentabile su  $n+2$  cifre.

**Attenzione:** verrà considerata nulla una sintesi che non si spinga fino al livello delle porte logiche elementari.
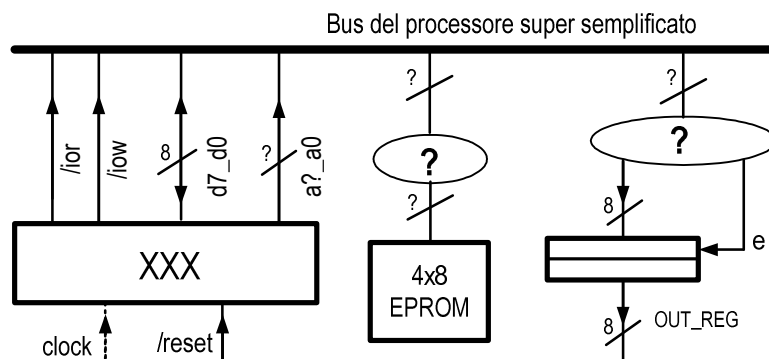
### Esercizio 2

**Descrivere** l'unità *XXX* in modo che, ciclicamente, emetta il contenuto delle locazioni della EPROM tramite il registro OUT\_REG, mantenendovi il contenuto di ogni locazione per 9 cicli di clock. Si faccia l'assunzione che il tempo di risposta della EPROM sia tale da non richiedere stati di wait. Chiamare COUNT il registro utilizzato per effettuare il conteggio e **evidenziare**, anche **circuitualmente**, la porzione della parte operativa relativa a tale registro.




## Reti logiche - Prova scritta dell'8 Gennaio 2019

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_

### Soluzione Esercizio 1

 - 1) La rete ad  $n$  cifre può essere scomposta in  $n$  elementi raddoppiatori in montaggio ripple carry, come in figura.



Ciascuno degli elementi ha in ingresso un carry ed una cifra in base 6, codificata su tre variabili binarie, ed in uscita una cifra in base 6 ed un carry. Un elemento è descritto dalla seguente tabella di verità:


Cin	x2	x1	x0	z2	z1	z0	Cout
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	-	-	-	-
0	1	1	1	-	-	-	-
1	0	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	1	0	-	-	-	-
1	1	1	1	-	-	-	-

x0Cin	x2x1		z2z1z0Cout			
	00	01	11	10		
00	0000	1000	-	0101		
01	0010	1010	-	0111		
11	0110	0011	-	1011		
10	0100	0001	-	1001		

Una sintesi in forma SP per l'elemento raddoppiatore è:

$$z_2 = x_1 \cdot \overline{x_0} + x_2 \cdot x_0, \quad z_1 = x_2 \cdot \overline{x_1} \cdot \overline{x_0} + x_2 \cdot x_1 \cdot \overline{x_0}, \quad z_0 = C_{in}, \quad C_{out} = x_2 + x_1 \cdot x_0$$

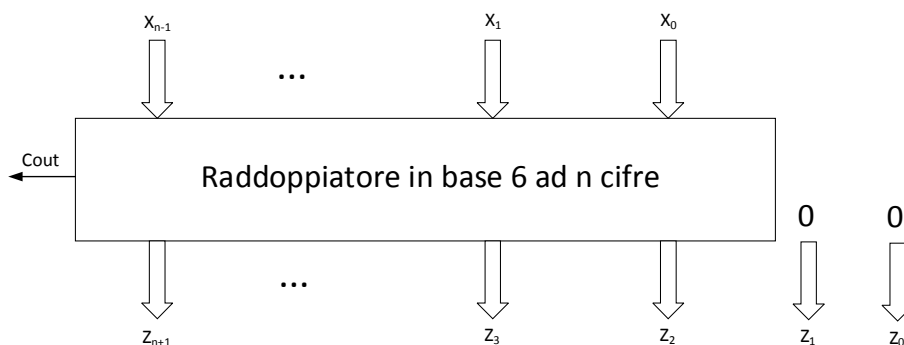- 2) Visto che  $72 = 2 \cdot 6^2$ , e la moltiplicazione per una potenza della base si fa aggiungendo zeri in coda, la rete richiesta è la seguente:



## Reti logiche - Prova scritta dell'8 Gennaio 2019

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_


### Esercizio 2 – una soluzione

La EPROM necessita di 2 fili di indirizzo e può essere sempre selezionata e attivarsi quando */ior* va a 0. La variabile *e* del registro può coincidere con */iow* negato:


```
module XXX(d7_d0,a1_a0, ior_,iow_,clock,reset_);
  input      clock,reset_;
  output     ior_,iow_;
  output [1:0] a1_a0;
  inout  [7:0] d7_d0;

  reg      IOR_; assign ior_=IOR_;
  reg      IOW_; assign iow_=IOW_;
  reg [1:0] A1_A0; assign a1_a0=A1_A0;
  reg      DIR;
  reg [7:0] D7_D0; assign d7_d0=(DIR==1)?D7_D0:'HZZ;
  reg [3:0] COUNT;
  reg [2:0] STAR; parameter [2:0] S0=0,S1=1,S2=2,S3=3,S4=4;
  parameter Num_Cicli=9;
  always @(reset_==0) #1 begin DIR<=0; IOR_<=1; IOW_<=1; A1_A0<=0;
                           COUNT<=Num_Cicli; STAR<=S0; end
  always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
  casex(STAR)
    S0: begin COUNT<=COUNT-1; IOR_<=0; STAR<=S1; end
    S1: begin COUNT<=COUNT-1; D7_D0<=d7_d0; IOR_<=1; A1_A0<=A1_A0+1;
        DIR<=1; STAR<=S2; end
    S2: begin COUNT<=COUNT-1; IOW_<=0; STAR<=S3; end
    S3: begin COUNT<=COUNT-1; IOW_<=1; STAR<=S4; end
    S4: begin COUNT<=(COUNT==1)?Num_Cicli:(COUNT-1);
        DIR<=0; STAR<=(COUNT==1)?S0:S4; end
  endcase
endmodule
```

 Simulazione nell'ipotesi che la EPROM contenga 37,21,243,255



 **Soluzione più semplice:** XXX non ha le variabili */ior* e *d7\_d0*; la EPROM è sempre selezionata e attiva in lettura e invia direttamente i dati al registro OUT\_REG. L'unità XXX si limita a cambiare gli indirizzi alla EPROM, a inviare il comando di scrittura per OUT\_REG e ad effettuare le opportune operazioni di conteggio.



## Reti logiche - Prova scritta dell'8 Gennaio 2019

Cognome e Nome: \_\_\_\_\_ Matricola \_\_\_\_\_

```
module XXX(al_a0, iow_,clock,reset_);
  input      clock,reset_;
  output     iow_;
  output [1:0] al_a0;
  reg        IOW_; assign iow_=IOW_;
  reg [1:0] Al_A0; assign al_a0=Al_A0;
  reg [3:0] COUNT;
  reg [2:0] STAR; parameter [2:0] S0=0,S1=1,S2=2,S3=3,S4=4;
  parameter Num_Cicli=9;
  always @(reset_==0)#1 begin IOW_<=1; Al_A0<=0; COUNT<=Num_Cicli; STAR<=S0; end
  always @(posedge clock) if (reset_==1) #3
    casex(STAR)
      S0: begin COUNT<=COUNT-1; STAR<=S1; end
      S1: begin COUNT<=COUNT-1; IOW_<=0; STAR<=S2; end
      S2: begin COUNT<=COUNT-1; IOW_<=1; STAR<=S3; end
      S3: begin COUNT<=COUNT-1; Al_A0<=Al_A0+1; STAR<=S4; end
      S4: begin COUNT<=(COUNT==1)?Num_Cicli:(COUNT-1); STAR<=(COUNT==1)?S0:S4;
    end
  endcase
endmodule
```